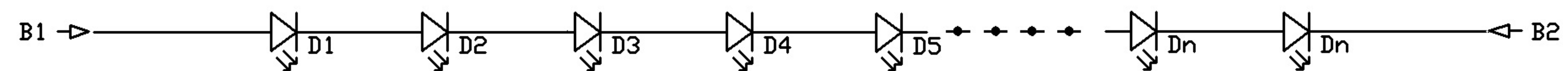


Tr1 y Tr2 : Transformadores reductores 220V a 12 V / 500mA

Tr1 y Tr2 se conectan entre sí para obtener un transformador aislador galvánico de la línea de 220V/50Hz



Conectar las tiras de LED del TV a probar entre los puntos B1 y B2

Conectar el multímetro (tester) entre los puntos A1 y A2 para verificar consumo de cada una de las tiras de LED del TV

ATRE Argentina RGD Electrónica

**Probador Tiras LED TV**

Diseño: elbocha  
Dibujo: KareDany

Rev 1.0  
19/04/2017

www.planetatecnico.com